

# 《计算机组成原理》实验报告

年级、专业、班级	2017级计算机科学与技术(卓越)01班	姓名	吕昱峰
实验题目	实验二处理器译码实验		
实验时间	2019 年 11 月 15 日	实验地点	A主404
实验成绩	优秀/良好/中等	实验性质	<input type="checkbox"/> 验证性 <input checked="" type="checkbox"/> 设计性 <input type="checkbox"/> 综合性
<b>教师评价：</b> <input type="checkbox"/> 算法/实验过程正确； <input type="checkbox"/> 源程序/实验内容提交； <input type="checkbox"/> 程序结构/实验步骤合理； <input type="checkbox"/> 实验结果正确； <input type="checkbox"/> 语法、语义正确； <input type="checkbox"/> 报告规范； 其他： <div>评价教师: 钟将</div>			
<b>实验目的</b> (1)掌握单周期CPU控制器的工作原理及其设计方法。 (2)掌握单周期CPU各个控制信号的作用和生成过程。 (3)掌握单周期CPU执行指令的过程。 (4)掌握取指、译码阶段数据通路执行过程。			

报告完成时间: 2024年 4月 2日

# 1 实验内容

1. PC.D触发器结构,用于储存PC(一个周期)。需实现2个输入,分别为`clk`, `rst`,分别连接时钟和复位信号;需实现2个输出,分别为`pc`, `inst_ce`, 分别连接指令存储器的`addra`, `ena`端口。其中`addra`位数依据coe文件中指令数定义;
2. 加法器。用于计算下一条指令地址,需实现2个输入,1个输出,输入值分别为当前指令地址`PC`、`32'h4`;
3. Controller。其中包含两部分:
  - (a). `main_decoder`。负责判断指令类型,并生成相应的控制信号。需实现1个输入,为指令`inst`的高6位`op`,输出分为2部分,控制信号有多个,可作为多个输出,也作为一个多位输出,具体参照参考指导书进行设计;`aluop`,传输至`alu_decoder`,使`alu_decoder`配合`inst`低6位`funct`,进行ALU模块控制信号的译码。
  - (b). `alu_decoder`。负责ALU模块控制信号的译码。需实现2个输入,1个输出,输入分别为`funct`, `aluop`;输出位`alucontrol`信号。
  - (c). 除上述两个组件,需设计`controller`文件调用两个decoder,对应实现`op`,`funct`输入信号,并传入调用模块;对应实现控制信号及`alucontrol`,并连接至调用模块相应端口。
4. 指令存储器。使用Block Memory Generator IP构造。(参考指导书)  
注意: Basic中Generate address interface with 32 bits 选项不选中;PortA Options中 Enable Port Type 选择为 Use ENA Pin
5. 时钟分频器。将板载100Mhz频率降低为1hz,连接PC、指令存储器时钟信号`clk`。(参考数字逻辑实验)  
注意: Xilinx Clocking Wizard IP可分的最低频率为4.687Mhz,因而只能使用自实现分频模块进行分频

# 2 实验设计

这一节,主要描述各个模块的功能、接口、逻辑控制方法(状态机控制方法)等。(红字为内容说明,请删除)

## 2.1 控制器(Controller)

### 2.1.1 功能描述

简单描述实现的功能即可,一句话亦可(红字为内容说明,请删除)

### 2.1.2 接口定义

接口定义请使用表格,需要包括接口信号名、方向、宽度、含义(红字为内容说明,请删除)

表 1: 接口定义模版

信号名	方向	位宽	功能描述
valid	Output	1-bit	If CPU stopped or any exception happens, valid signal is set to 0.

### 2.1.3 逻辑控制

逻辑控制部分仅需要写清重点控制逻辑,或自行添加的优化逻辑(红字为内容说明,请删除)

## 2.2 存储器(Block Memory)

注意这里可以简单的罗列文字,也可以直接截图,若使用文字描述,采取如下方式(红字为内容说明,请删除)

1. 参数1:参数值
2. 类型2:类型

### 2.2.1 类型选择

### 2.2.2 参数设置

## 3 实验过程记录

记录实验的过程,完成了什么样的工作,存在的问题包括哪些,解决方案如何等。subsubsection名称自行设定。

## 4 实验结果及分析

需要仿真图一张,要求仿真图中包含pc、指令存储器输出、8种控制信号,PC自增无误。

### 4.1 仿真图

### 4.2 控制台输出

## A Controller代码

仅需要根据需要, 在一个模块完成控制器的, 直接填写, 多个模块(`maindec`、`aludec`)分别加入新的`lstlisting`并填写(红字为内容说明, 请删除)