

《计算机组成原理》实验报告

年级、专业、班级	2022级计算机科学与技术03班/01班/06班	姓名	叶旭航,解吴雪,李佳玲
实验题目	实验二处理器译码实验		
实验时间	2024 年 4 月 2 日	实验地点	DS1410
实验成绩	优秀/良好/中等	实验性质	<input type="checkbox"/> 验证性 <input checked="" type="checkbox"/> 设计性 <input type="checkbox"/> 综合性
教师评价: <input type="checkbox"/> 算法/实验过程正确; <input type="checkbox"/> 源程序/实验内容提交; <input type="checkbox"/> 程序结构/实验步骤合理; <input type="checkbox"/> 实验结果正确; <input type="checkbox"/> 语法、语义正确; <input type="checkbox"/> 报告规范; 其他: <div>评价教师: 冯永</div>			
实验目的 (1)掌握单周期CPU控制器的工作原理及其设计方法。 (2)掌握单周期CPU各个控制信号的作用和生成过程。 (3)掌握单周期CPU执行指令的过程。 (4)掌握取指、译码阶段数据通路执行过程。			

报告完成时间: 2024年 5月 18日

1 实验内容

1. PC.D触发器结构,用于储存PC(一个周期)。需实现2个输入,分别为`clk`, `rst`,分别连接时钟和复位信号;需实现2个输出,分别为`pc`, `inst_ce`, 分别连接指令存储器的`addra`, `ena`端口。其中`addra`位数依据coe文件中指令数定义;
2. 加法器。用于计算下一条指令地址,需实现2个输入,1个输出,输入值分别为当前指令地址`PC`、`32'h4`;
3. Controller。其中包含两部分:
 - (a). `main_decoder`。负责判断指令类型,并生成相应的控制信号。需实现1个输入,为指令`inst`的高6位`op`,输出分为2部分,控制信号有多个,可作为多个输出,也作为一个多位输出,具体参照参考指导书进行设计;`aluop`,传输至`alu_decoder`,使`alu_decoder`配合`inst`低6位`funct`,进行ALU模块控制信号的译码。
 - (b). `alu_decoder`。负责ALU模块控制信号的译码。需实现2个输入,1个输出,输入分别为`funct`, `aluop`;输出位`alucontrol`信号。
 - (c). 除上述两个组件,需设计`controller`文件调用两个decoder,对应实现`op`,`funct`输入信号,并传入调用模块;对应实现控制信号及`alucontrol`,并连接至调用模块相应端口。
4. 指令存储器。使用Block Memory Generator IP构造。(参考指导书)
注意: Basic中Generate address interface with 32 bits 选项不选中;PortA Options中 Enable Port Type 选择为 Use ENA Pin
5. 时钟分频器。将板载100Mhz频率降低为1hz,连接PC、指令存储器时钟信号`clk`。(参考数字逻辑实验)
注意: Xilinx Clocking Wizard IP可分的最低频率为4.687Mhz,因而只能使用自实现分频模块进行分频

2 实验设计

2.1 程序计数器(PC)

2.1.1 功能描述

d触发器结构,用于储存 PC(一个周期)

2.1.2 接口定义

2.1.3 逻辑控制

根据`rst`是否为1给`pc`和`inst_ce`赋值。当为1时,`pc`不变,`inst_ce`为0,`rst`为0,`pc`改变,`inst_ce`为1。

表 1: PC接口定义

信号名	方向	位宽	功能描述
clk	in	1	时钟周期
rst	in	1	复位信号
newpc	in	32	新地址
pc	out	32	输出的地址
Inst_ce	out	1	判断是否pc发生改变

2.2 加法器(Adder)

2.2.1 功能描述

用于计算下一条指令地址。

2.2.2 接口定义

表 2: Adder接口定义

信号名	方向	位宽	功能描述
Pc	in	32	初始位置
Pc_next	out	32	之后的位置
clk	in	1	时钟周期
rst	in	1	复位信号
Inst_ce	in	1	Pc部分的pc是否变换

2.2.3 逻辑控制

和上文的pc相结合,最后达成目的。

2.3 控制器(Controller)

2.3.1 功能描述

对于(a)main_decoder: 负责判断指令类型,并生成相应的控制信号。

对于(b)alu_decoder: 负责 ALU 模块控制信号的译码。

2.3.2 接口定义

表 3: main_decoder接口定义

信号名	方向	位宽	功能描述
op	in	6	指令
memtoreg	out	1	回写的数据来自于ALU计算的结果/存储器存储的数据
memwrite	out	1	是否要书写数据存储器
branch	out	1	是否为branch指令且满足branch的条件
regwrite	out	1	是否书写寄存器堆
jump	out	1	跳转
aluop	out	2	ALU选择

表 4: alu_decoder接口定义

信号名	方向	宽度	含义
funct	in	6	指令功能码
aluop	in	2	算术逻辑单元操作码
alucontrol	out	3	算术逻辑单元控制信号(指令的最终结果)

2.3.3 逻辑控制

对于(a)main_decoder:控制器输出的控制信号,用于控制器件的使能和多路选择器的选择,因此,根据不同指令的功能分析其所需要的路径,即可得到信号所对应的值。

对于(b)alu_decoder:先根据aluop判断是否为sw和beq,其他的操作要根据funct进一步判断,在这里用了三目操作符的方式。同时最后假如funct的数据不对,alucontrol=000不做任何操作。

2.4 存储器(Block Memory)

用于在 FPGA 中高效地存储和访问指令数据。

2.4.1 存储器Basic界面

2.4.2 存储器Part A Options界面

Basic	Port A Options	Other Options	Summary
Interface Type Native <input type="checkbox"/> Generate address interface with 32 bits			
Memory Type Single Port RAM <input type="checkbox"/> Common Clock			
ECC Options			
ECC Type No ECC			
<input type="checkbox"/> Error Injection Pins Single Bit Error Injection			
Write Enable			
<input type="checkbox"/> Byte Write Enable			
Byte Size (bits) 9			
Algorithm Options			
Defines the algorithm used to concatenate the block RAM primitives. Refer datasheet for more information.			
Algorithm Minimum Area			
Primitive 8kx2			

图 1: 存储器Basic界面

Basic	Port A Options	Other Options	Summary
Memory Size			
Write Width 32 <input type="text"/> Range: 1 to 4608 (bits)			
Read Width 32 <input type="text"/>			
Write Depth 16 <input type="text"/> Range: 2 to 1048576			
Read Depth 16 <input type="text"/>			
Operating Mode Write First <input type="checkbox"/> Enable Port Type Always Enabled <input type="checkbox"/>			
Port A Optional Output Registers			
<input checked="" type="checkbox"/> Primitives Output Register <input type="checkbox"/> Core Output Register			
<input type="checkbox"/> SoftECC Input Register <input type="checkbox"/> REGCEA Pin			
Port A Output Reset Options			
<input type="checkbox"/> RSTA Pin (set/reset pin) <input type="checkbox"/> Output Reset Value (Hex) 0			
<input type="checkbox"/> Reset Memory Latch <input type="checkbox"/> Reset Priority CE (Latch or Register Enable)			
READ Address Change A			
<input type="checkbox"/> Read Address Change A			

图 2: 存储器Part A Options界面

2.4.3 存储器Other Options界面

Basic Port A Options **Other Options** Summary

Pipeline Stages within Mux 0 Mux Size: 1x1

Memory Initialization

☒ Load Init File

Coe File Lab/Lab_2 Memory and Controller/other files/inst_ram.coe Browse Edit

☐ Fill Remaining Memory Locations

Remaining Memory Locations (Hex) 0

Structural/UniSim Simulation Model Options

Defines the type of warnings and outputs are generated when a read-write or write-write collision occurs.

Collision Warnings All

Behavioral Simulation Model Options

☐ Disable Collision Warnings ☐ Disable Out of Range Warnings

图 3: 存储器Other Options界面

3 实验过程记录

3.1 问题1: 程序计数单元的实现

问题描述: 用 PC 模块和加法器共同构成一个完整的程序计数器功能单元。

解决方案: PC 模块存储当前的程序计数器值并控制指令使能信号,而加法器模块用于计算下一个程序计数器值,每个时钟周期加 4。通过将这两个模块串联,实现了程序计数器在时钟信号下按照设定的增量递增的功能。在 adder 模块中实例化一个 PC 模块,可以确保在加法器模块内部的程序计数器值返回给 PC 中。

3.2 问题2: main_decoder 模块译码

问题描述: main_decoder 负责判断指令类型并生成相应的控制信号。输入的指令需要正确的对应输出。

解决方案: 查询给出的附录文件(附录 A_coe 文件涉及指令一查表.pdf),利用 case 语句根据文件给出正确的各控制信号的输出。

3.3 问题3: alu_decoder 模块译码

问题描述: alu_decoder 负责 ALU 模块控制信号的译码,需要配合 inst 低 6 位 funct,进行 ALU 模块控制信号的译码。

解决方案: 同问题 2。查表后利用 assign 组合逻辑和判断语句给 alucontrol 赋值。

3.4 问题4: controller 中的额外端口输出

问题描述: 未存在于 controller 调用的两个模块中的 pcsrc 的设计。

解决方案: 虽然该实验要求中未要求该端口,但考虑到完整性最终在 controller 中设计了该端口。利用 assign 赋值为 branch 和 zero 变量的逻辑与操作,实现端口的设计。

3.5 问题5: 指令存储器实现

问题描述: 使用 Block Memory Generator IP 构造指令存储器。

解决方案: 根据指导书中的参考进行,导入给出的 coe 文件,并注意了地址深度的设置,此影响后续仿真和上板验证时的时间设置和指令循环。

3.6 问题6: 时钟分频

问题描述: 实验要求在七段数码管上自动显示指令。控制显示频率需要时钟分频。

解决方案: clk_div 模块内部定义了一个计数器 count。没有复位信号时递增计数器 count 的值。当计数器达到一定值时,输出信号翻转一次,并将 count 清零,从而实现了时钟信号的分频。

3.7 问题7: 仿真调试

问题描述: 自行编写 Testbench 仿真文件实现仿真。

解决方案: 为实现仿真调试,需编写 Testbench 仿真文件并实例化 top 模块。设置时钟周期为 10ns,在每个时钟周期内输入地址 Address + 4,捕获输出信号并打印在控制台。通过运行仿真,可获得仿真图和控制台输出结果。

3.8 问题8: 约束文件实现

问题描述: 利用约束文件实现管脚配置。

解决方案：根据给出的 Nexys4 板子的约束文件做出调整,时钟连接板载时钟,rst 连接板上实体按键,七段数码管显示指令后上板观察验证是否无误。

4 实验结果及分析

4.1 仿真图

 


图 4: 仿真图

4.2 控制台输出

```
Simulation started
clk=0, rst=1, alucontrol=000, regwrite=1, regdst=1, jump=0, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=xxxxxxx, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=000, regwrite=1, regdst=1, jump=0, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=xxxxxxx, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=000, regwrite=1, regdst=1, jump=0, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=00000001, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=0, regdst=0, jump=0, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=00000001, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=0, regdst=0, jump=0, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=11111111, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=1, regdst=0, jump=0, alusrc=1, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=11111111, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=1, regdst=0, jump=0, alusrc=1, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=0100100, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=1, regdst=1, jump=0, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=0100100, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=1, regdst=1, jump=0, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=00000001, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=1, regdst=0, jump=0, alusrc=1, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=1, seg=00000001, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=0, regdst=0, jump=0, alusrc=1, pcsrc=0, memwrite=1, memtoreg=0, seg=00000001, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=0, regdst=0, jump=0, alusrc=1, pcsrc=0, memwrite=1, memtoreg=0, seg=1001100, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=110, regwrite=0, regdst=0, jump=0, alusrc=0, pcsrc=x, memwrite=0, memtoreg=0, seg=1001100, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=110, regwrite=0, regdst=0, jump=0, alusrc=0, pcsrc=x, memwrite=0, memtoreg=0, seg=0110001, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=0, regdst=0, jump=1, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=0110001, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=0, regdst=0, jump=1, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=0000110, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=000, regwrite=1, regdst=1, jump=0, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=0000110, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=000, regwrite=1, regdst=1, jump=0, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=00000001, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=1, regdst=0, jump=0, alusrc=1, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=00000001, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=1, regdst=0, jump=0, alusrc=1, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=0100100, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=1, regdst=1, jump=0, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=0100100, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=1, regdst=1, jump=0, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=00000001, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=0, regdst=0, jump=0, alusrc=1, pcsrc=0, memwrite=1, memtoreg=1, seg=00000001, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=0, regdst=0, jump=0, alusrc=1, pcsrc=0, memwrite=1, memtoreg=0, seg=1001100, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=110, regwrite=0, regdst=0, jump=0, alusrc=0, pcsrc=x, memwrite=0, memtoreg=0, seg=1001100, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=110, regwrite=0, regdst=0, jump=0, alusrc=0, pcsrc=x, memwrite=0, memtoreg=0, seg=0110001, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=0, regdst=0, jump=1, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=0110001, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=010, regwrite=0, regdst=0, jump=1, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=0000110, ans=11111110
clk=0, rst=0, alucontrol=000, regwrite=1, regdst=1, jump=0, alusrc=0, pcsrc=0, memwrite=0, memtoreg=0, seg=0000110, ans=11111110
```

图 5: 控制台输出

A Controller代码

A.1 main_decoder代码


```

module main_decoder(
    input [5:0] op,
    output memtoreg,memwrite,
    output branch,alusrc,
    output regdst,regwrite,
    output wire jump,
    output wire [1:0] aluop
);

reg [8:0] controls;
assign {regwrite,regdst,alusrc,branch,memwrite,memtoreg,jump,aluop} =
    controls;
always @(*) begin
    case (op)
        6'b000000:controls <= 9'b110000010;//R-TYPE
        6'b100011:controls <= 9'b101001000;//LW
        6'b101011:controls <= 9'b001010000;//SW
        6'b000100:controls <= 9'b000100001;//BEQ
        6'b001000:controls <= 9'b101000000;//ADDI
        6'b000010:controls <= 9'b000000100;//J
        default: controls <= 9'b000000000;//illegal op
    endcase
end
endmodule

```

A.2 alu_decoder代码

```

module alu_decoder(
    input [5:0] funct,
    input [1:0] aluop,
    output wire [2:0] alucontrol
);
    assign alucontrol = (aluop == 2'b00) ? 3'b010 : // sw
        (aluop == 2'b01) ? 3'b110 : // beq
        (aluop == 2'b10) ? (
            (funct == 6'b100000) ? 3'b010 : // add
            (funct == 6'b100010) ? 3'b110 : // sub
            (funct == 6'b100100) ? 3'b000 : // and
            (funct == 6'b100101) ? 3'b001 : // or
            (funct == 6'b101010) ? 3'b111 : // slt
            3'b000
        ) : 3'b000;
endmodule

```