

《计算机组成原理》实验报告

年级、专业、班级	2022级计算机科学与技术03班/01班/06班	姓名	叶旭航,解吴雪,李佳玲
实验题目	实验一简单流水线与运算器实验		
实验时间	2024 年 3 月 19 日	实验地点	DS1410
实验成绩	优秀/良好/中等	实验性质	<input type="checkbox"/> 验证性 <input checked="" type="checkbox"/> 设计性 <input type="checkbox"/> 综合性
<p>教师评价:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>算法/实验过程正确; <input checked="" type="checkbox"/>源程序/实验内容提交; <input checked="" type="checkbox"/>程序结构/实验步骤合理;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>实验结果正确; <input checked="" type="checkbox"/>语法、语义正确; <input checked="" type="checkbox"/>报告规范;</p> <p>其他:</p> <p>评价教师: 冯永</p>			
<p>实验目的</p> <p>(1)理解流水线 (Pipeline) 设计原理;</p> <p>(2)了解算术逻辑单元 ALU 的原理;</p> <p>(3)熟悉并运用 Verilog 语言设计 ALU;</p> <p>(4)熟悉并运用 Verilog 语言设计流水线全加器;</p>			

报告完成时间: 2024年 4月 6日

1 实验内容

1.1 ALU设计实验

实验要求实现以下算术运算功能,其对应的控制码及功能如下:

F _{2:0}	功能	F _{2:0}	功能
000	A + B(Unsigned)	100	\overline{A}
001	A - B	101	SLT
010	A AND B	110	未使用
011	A OR B	111	未使用

表 1: 算数运算控制码及功能

实验要求:

1. 根据ALU原理图,使用Verilog语言定义ALU模块,其中输入输出端口参考实验原理,运算指令码长度为[2:0]。
2. 仿真时B端口输入为32h'01, A端口输入参照 4.1 中表格
3. 实现SLT功能。
4. 验证表 1中所有功能。
5. 给出RTL源程序(.v文件)

1.2 流水线实验

本次实验为仿真实验,设计完成后仅需进行行为仿真。

实验要求:

1. 实现4级流水线8bit全加器,需带有流水线暂停和刷新;
2. 模拟流水线暂停,仿真时控制10周期后暂停流水线2周期(第2级),流水线恢复流动;
3. 模拟流水线刷新,仿真时控制15周期时流水线刷新(第3级)。

2 实验设计

2.1 ALU

2.1.1 功能描述

实现一个计算逻辑单元,对数据进行基本的操作并在数码管上直观的显示

2.1.2 接口定义

表 2: 接口定义模版

信号名	方向	位宽	功能描述
ans	output	32-bit	ALU的结果输出。
num1	input	8-bit	计算操作数。
num2	input	32-bit	第二个计算操作数。
op	input	3-bit	多位选择器的选择数,不同数字对应着对Input进行不同的操作。
clk	input	1-bit	时钟信号。
reset	input	1-bit	复位信号。
s	input	32-bit	ALU计算结果。
seg	output	7-bit	Seg7输出,七段数码管显示的数字。
ans	output	8-bit	控制哪个管子亮。
sw	input	3-bit	op信号。
ins	input	8-bit	Num1信号。

2.1.3 逻辑控制

主要分为四个文件,ALU为核心部分,输入数据num1和num2并根据op对数据进行计算,ALU_top为顶层文件,将所有文件功能串联起来从而实现功能,display利用时间clk并对之进行计数,从而在不同时间里让不同的管子输出alu_result的不同位数的结果,seg7为七段数码管的控制文件根据display的din实现不同的dout

2.2 有阻塞4级8bit全加器

2.2.1 功能描述

将数据位数比较长的数分为多个阶段进行求解,从而提升整体运算速度

2.2.2 接口定义

2.2.3 逻辑控制

3 实验过程记录

表 3: 接口定义模版

信号名	方向	位宽	功能描述
cin_a	input	8-bit	要进行计算的8位数据。
cin_b	input	8-bit	要进行计算的另一组8位数据。
rst	input	1-bit	复位信号。
clk	input	1-bit	时钟信号。
stop	input	1-bit	实现对流水线的阻塞。
c_in	input	1-bit	模拟最开始的进位。
c_out	output	1-bit	进位输出。
sum	output	8-bit	最终结果。

3.1 问题1: 实现各指令码所对应的功能

问题描述: 在实现过程中需要根据指令码执行相应的功能, 以确保输入的指令码能够准确执行相应的算术运算。

解决方案: 使用 Verilog 中的 case 语句来根据指令码执行相应的操作。

3.2 问题2: num1无符号扩展

问题描述: num1由外部输入后, 需经过无符号扩展至 32 位后输入到运算器的端口B

解决方案: 通过在 num1 的高位添加 24 个零来实现的。具体来说, 24'b0, num1 就是将 num1 的低 8 位放在结果的低位, 然后在高位添加 24 个零。这样就实现了对 num1 进行无符号扩展, 确保了它与 num2 在进行运算时具有相同的位数。

3.3 问题3: SLT功能的实现

问题描述: 实现num1与 num2 的比较, 并根据比较结果设置相应的输出。

解决方案: 首先对 num1 进行无符号扩展, 即在 num1 的高位添加 24 个零。将无符号扩展后的 num1 与 num2 进行比较。如果 num1 小于 num2, 则将结果设置为 32 位全 1 的值; 否则, 将结果设置为 32 位全 0 的值。

3.4 问题4: ALU约束文件完善

问题描述: 给出的约束文件中存在部分端口缺失的情况, 上板验证时出现错误。

解决方案: 补充缺失的端口到约束文件中, 确保所有端口都得到正确约束, 重新上板验证后

无误

3.5 问题5: 验证ALU功能

问题描述: 编写仿真文件验证 ALU 的各项功能是否符合预期。

解决方案: 在仿真文件中设置不同的操作码 `op_tb` 和操作数 `num1_tb`, 然后观察输出结果 `ans_tb` 来验证 ALU 的各种功能是否正确。对于每种操作, 将适当的操作码赋给 `op_tb` 变量, 并设置适当的输入操作数。每次更改操作后, 等待一段时间以确保 ALU 有足够的时间执行操作。通过观察输出结果, 可以验证 ALU 模块中对应操作的功能是否正确。

3.6 问题6: 实现4级流水线全加器

问题描述: 每个级别进行 8 位加法运算, 并实现流水线结构以提高计算效率。

解决方案: 使用四个 `always` 块进行流水线的实现, 每个阶段可以在不同的时钟周期内独立计算部分 8bit 的结果, 从而实现了流水线加法器的功能。在每个时钟周期内, 每个阶段的计算结果被传递到下一个阶段, 并随着时钟信号的推动完成整个加法操作。

3.7 问题7: 实现对流水线的阻塞

问题描述: 实现带有流水线暂停和刷新 4 级流水线全加器。

解决方案: 通过在每个阶段中加入对 `stop` 信号的判断逻辑, 并在满足阻塞条件时暂停计算, 可以实现有阻塞的流水线设计。

3.8 问题8: 对4级流水线全加器进行行为仿真

问题描述: 编写仿真文件实现对流水线功能的验证和模拟流水线的暂停和刷新。

解决方案: 按照时钟周期, 逐步输入测试数据, 观察每个阶段的计算结果是否符合预期。并在文件中要求的时刻设置暂停信号, 验证流水线的暂停功能。然后恢复暂停, 继续观察流水线的计算结果。

4 实验结果及分析

4.1 ALU验证实验结果

4.2 流水线阻塞(暂停)仿真图

操作	Num1	Result
A + B(Unsigned)	8'b00000010	
A - B	8'b11111111	
A AND B	8'b11111110	
A OR B	8'b10101010	
\overline{A}	8'b11110000	
SLT	8'b10000001	

表 4: ALU结果表

图 1: 占位图

4.3 流水线刷新(清空)仿真图

A ALU代码

```

module ALU(
    input [7:0] num1,
    input [31:0] num2,
    input [2:0] op,
    output reg [31:0] ans
);

always @ (*)
begin
    case(op)
        3'b000: ans = {24'b0, num1} + num2;
        3'b001: ans = {24'b0, num1} - num2;
        3'b010: ans = {24'b0, num1} & num2;
        3'b011: ans = {24'b0, num1} | num2;
        3'b100: ans = ~{24'b0, num1};
        3'b101: ans = ({24'b0, num1} < num2) ? 32'b1 : 32'b0;
        3'b110: ans = 32'b0;
        3'b111: ans = 32'b0;
        default : ans = 32'hX;
    endcase
end

endmodule

```

B 32bit流水线全加器代码

```

module stallable_pipeline_adder(
    input [7:0] cin_a, cin_b,

```

```

    input rst, clk, stop, c_in,
    output reg c_out,
    output reg [7:0] sum
);

reg cout1, cout2, cout3, cout4;

reg [1:0] sum1;
reg [3:0] sum2;
reg [5:0] sum3;
reg [7:0] sum4;

reg [5:0] surA1, surB1;
reg [3:0] surA2, surB2;
reg [1:0] surA3, surB3;

// Stage 1
always @(posedge clk) begin
    if (rst)
        begin
            cout1 <= 0;
            sum1 <= 0;
            surA1 <= 0;
            surB1 <= 0;
        end
    else if (stop)
        begin
            cout1 <= cout1;
            sum1 <= sum1;
            surA1 <= surA1;
            surB1 <= surB1;
        end
    else
        begin
            {cout1, sum1} = cin_a[1:0] + cin_b[1:0] + c_in;
            surA1 <= cin_a[7:2];
            surB1 <= cin_b[7:2];
        end
    end

// Stage 2
always @(posedge clk) begin
    if (rst)
        begin
            cout2 <= 0;
            sum2 <= 0;
            surA2 <= 0;
            surB2 <= 0;
        end

```

```

else if (stop)
begin
    cout2 <= cout2;
    sum2 <= sum2;
    surA2 <= surA2;
    surB2 <= surB2;
end
else
begin
    {cout2, sum2[3:2]} = surA1[1:0] + surB1[1:0] + cout1;
    sum2[1:0] <= sum1;
    surA2 <= surA1[5:2];
    surB2 <= surB1[5:2];
end
end

// Stage 3
always @(posedge clk) begin
    if (rst)
    begin
        cout3 <= 0;
        sum3 <= 0;
        surA3 <= 0;
        surB3 <= 0;
    end
    else if (stop)
    begin
        c_out <= c_out;
        sum3 <= sum3;
        surA3 <= surA3;
        surB3 <= surB3;
    end
    else
    begin
        {cout3, sum3[5:4]} = surA2[1:0] + surB2[1:0] + cout2;
        sum3[3:0] <= sum2;
        surA3 <= surA2[3:2];
        surB3 <= surB2[3:2];
    end
end

// Stage 4
always @(posedge clk) begin
    if (rst)
    begin
        cout4 <= 0;
        sum4 <= 0;
    end
    else if (stop)

```



```

begin
    cout4 <= cout4;
    sum4 <= sum4;
end
else
begin
    {cout4, sum4[7:6]} = surA3[1:0] + surB3[1:0] + cout3;
    sum4[5:0] <= sum3;
end
end

// Assign the output
always @(*) begin
    sum = sum4;
    c_out = cout4;
end

endmodule

```